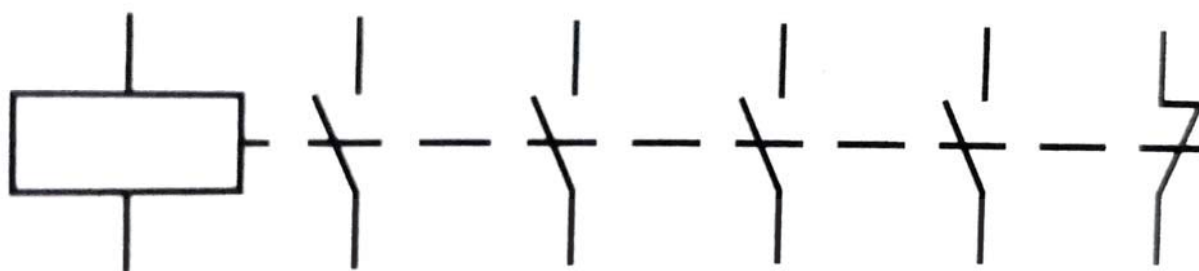


2.4.2. Zadanie 2

Uzupełnij oznaczenia stycznika o dwóch stykach pomocniczych



www.marwie.net