

2.6. Zestaw 6 – Zabezpieczenia

2.6.1. Wyłączniki różnicowoprądowe


2.6.1.1. Zadanie 1

Przyporządkuj symbole literowe wyłączników różnicowoprądowych odpowiednim symbolom graficznym.

A



AC

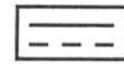

B



www.marwila.pl